Quatorze questions en 15 minutes

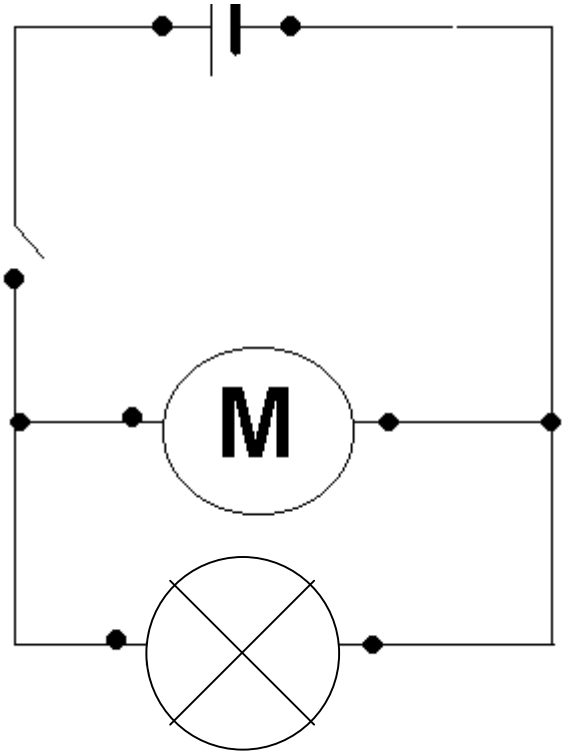

1- Quel élément indispensable contient un circuit électrique simple ?

2- Quelle condition faut-il pour que le courant circule dans le circuit ?

3- Dans quel sens circule le courant électrique ?

4- Citez deux exemples de matériaux conducteurs ?

5-Quel est le contraire du conducteur (donnez 2 exemples) ?

6- Quel est le nom du montage ci-contre ?

7- Nommez les dipôles qui constituent ce circuit électrique.

8- Dans ce montage, quand le filament de la lampe coupe (on dit que la lampe est grillée), que fait le moteur ?

9- Dans ce montage, la lampe éclaire-t-elle normalement ou faiblement ?

10- Combien de fils conducteurs faut-il pour réaliser ce circuit ?

11- Il existe un autre type de montage, lequel ?

12- Dessinez les mêmes éléments du circuit dans ce type de montage.

13- Quel rôle joue une diode dans un circuit électrique ?

14- Dessinez le symbole d'une diode.

Si vous utilisez ce document, n'hésitez pas à nous citer :
https://sgenmidipy.fr/WORDPRESS_ITRF/