Nom : Prénom : 4ème

Contrôle sur l'électricité de 5ème

1 point sera réservé à l'orthographe, à la présentation et à la rédaction

EXERCICE 1 (1,5 points)

Fais le schéma correspondant au dessin du montage.

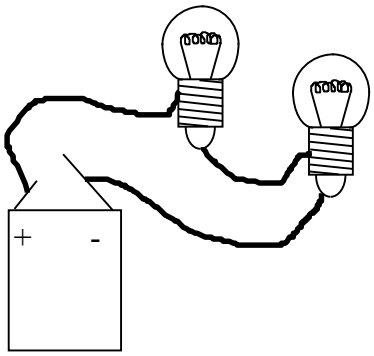

EXERCICE 2 (2,5 points)

1) Dans ce schéma, comment sont branchés les dipôles ? Justifie.

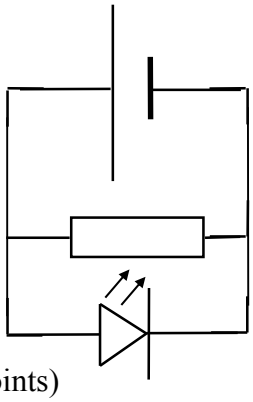

2) Trace le sens du courant

EXERCICE 3 : Fais le schéma des dipôles suivants (3 points)

Un générateur Un interrupteur ouvert Une diode

EXERCICE 4 : Conducteur ou isolant ? Complète le tableau par des croix. (2 points)

	Conducteur	Isolant
Fer		
Plastique		
Verre		
Aluminium		

Si vous utilisez ce document, n'hésitez pas à nous citer :

https://sgenmidipy.fr/WORDPRESS_ITRF/